

Relatório da implementação de instruções no MIPS

Alunos:

Eduardo Spitzer Fischer

Gabriel Lando

Rodrigo Paranhos Bastos

Grupo: 4

Professor: Luigi Carro

1. Introdução


O trabalho consiste na implementação do suporte a 3 novas instruções nos modelos *logisim* das versões do processador MIPS monociclo, multiciclo e com pipeline de 4 estágios. Todos os modelos já possuíam implementadas as instruções *lw*, *sw*, *j* e *beq*. Foram implementadas para cada um dos modelos as instruções *JAL*, *BLEZ* e *SRA*, sem que o funcionamento das originais ficasse prejudicado.

2. Implementação da JAL

JAL -- Jump and link


Description:	Jumps to the calculated address and stores the return address in \$31
Operation:	$\$31 = PC + 8$ (or $nPC + 4$); $PC = nPC$; $nPC = (PC \& 0xf0000000) (target \ll 2)$;
Syntax:	jal target
Encoding:	0000 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111


2.1 Alterações no monociclo:

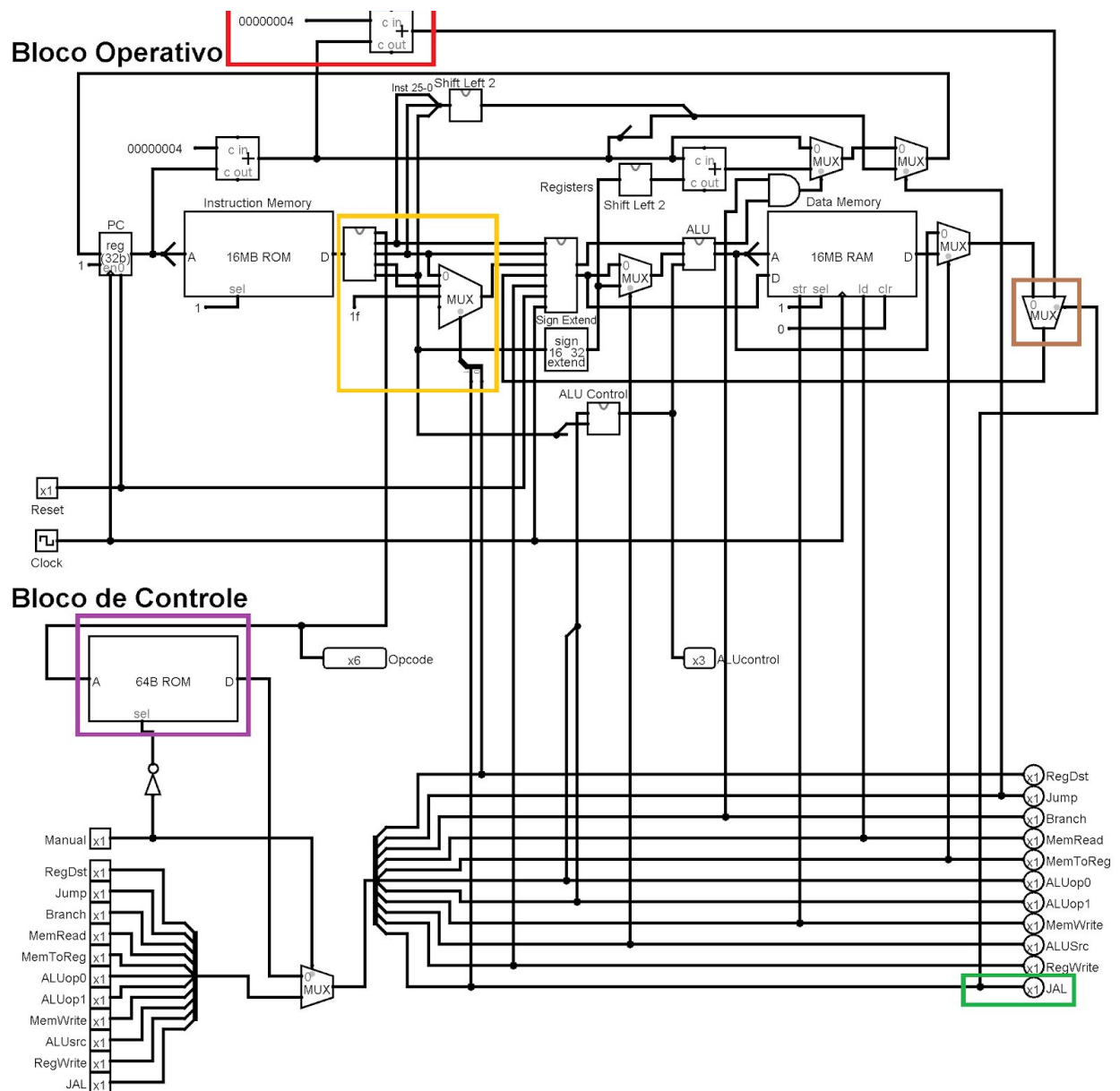

Foi acrescentado ao topo(caixa vermelha) um fio que leva a um somador que adiciona 4 no valor do PC já acrescido de 4, com o objetivo de que esse valor seja guardado no registrador 31 conforme a especificação da instrução. Para que isso ocorra, toda vez que o processador estiver a executar um *jal* este sinal deve ser roteado para a entrada de escrita do banco de registradores. Isso ocorre com o uso de um novo mux, à direita, caixa marrom, que seleciona dentre o que é lido da memória de dados ou que vem da ALU(outro mux determina essa entrada) e o novo sinal. Para o controle deste novo mux foi utilizado um novo sinal de controle, "JAL"(caixa verde), que é ativado com a leitura do opcode da instrução pelo bloco de controle. Para que o bloco de controle(caixa roxa) produzisse os sinais corretos sua memória foi alterada na posição 3, correspondente ao opcode "000011" da instrução *jal* para conter o valor 602, 011000000010 em binário, o que corresponde à ativação dos bits *jump*, *RegWrite* e *JAL*. Os bits JAL e RegDst controlam o mux modificado(caixa amarela), que agora possui uma entrada constante 0x1f(decimal 31) que é usada para configurar a escrita no registrador 31 quando da execução da JAL.

2.1 Alterações no multicloco:

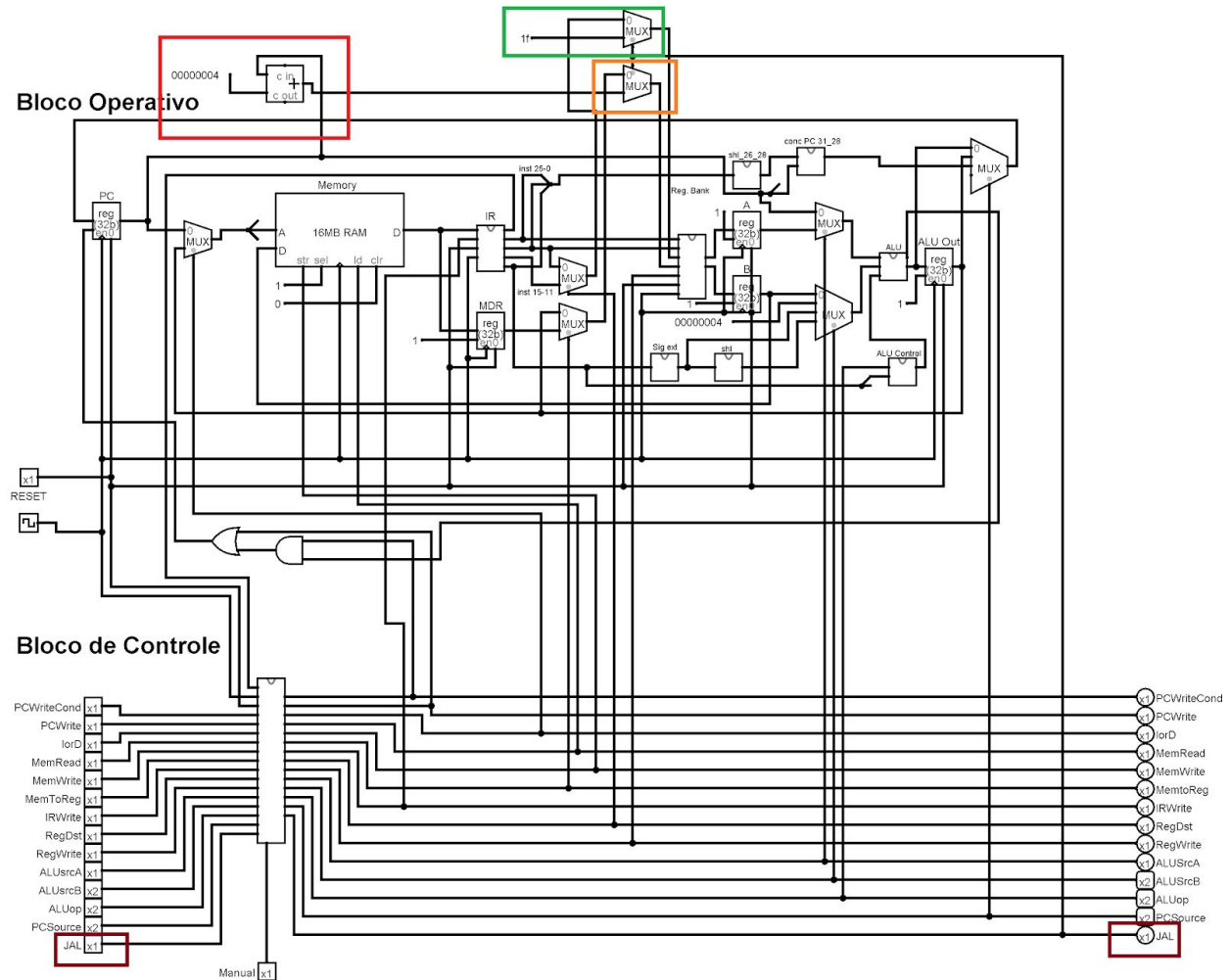

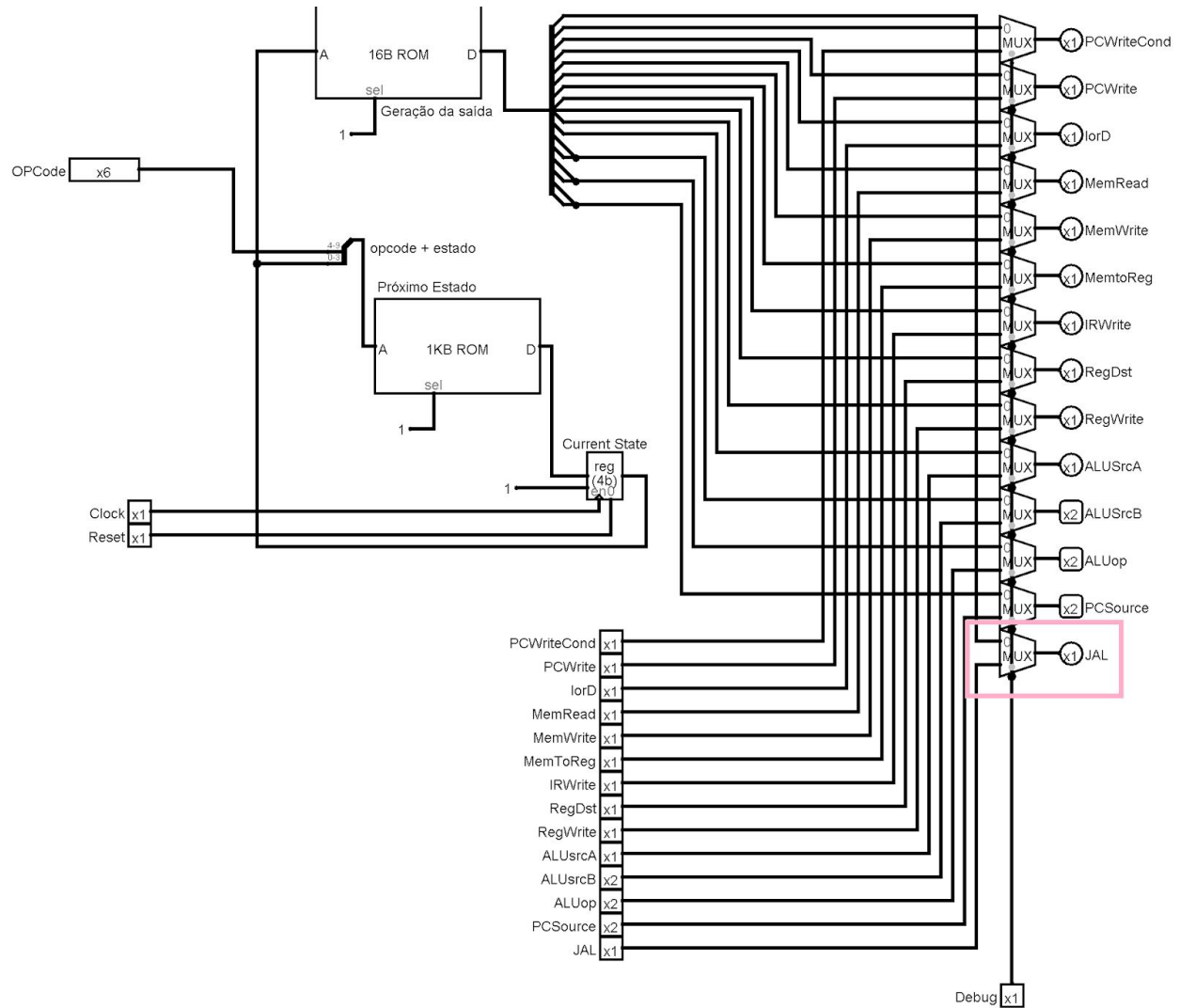

Similarmente ao que foi feito na implementação monociclo foram adicionados um somador e dois multiplexadores. O somador serve ao mesmo propósito de garantir que o endereço de retorno esteja duas posições à frente do endereço em que está a JAL. O multiplexador marcado com verde seleciona o registrador 31(0x1f) para ser escrito quando da execução de JAL. Mais uma vez, é nele que é guardado o endereço de retorno. O multiplexador dentro da caixa laranja verifica se JAL será executada.


Os sinais de controle para cada ciclo ficam:

Ciclo 0: MemRead, ALUSrcA = 0, lrd = 0, IRWrite, ALUSrcB = 01, ALUOp = 00, PCWrite, PCSource = 00.

Ciclo 1: ALUSrcA = 0, ALUSrcB = 11, ALUOp = 00

Ciclo 2: JAL = 1, PCWRITE, RegWrite = 1

2.3 Alterações no pipeline:

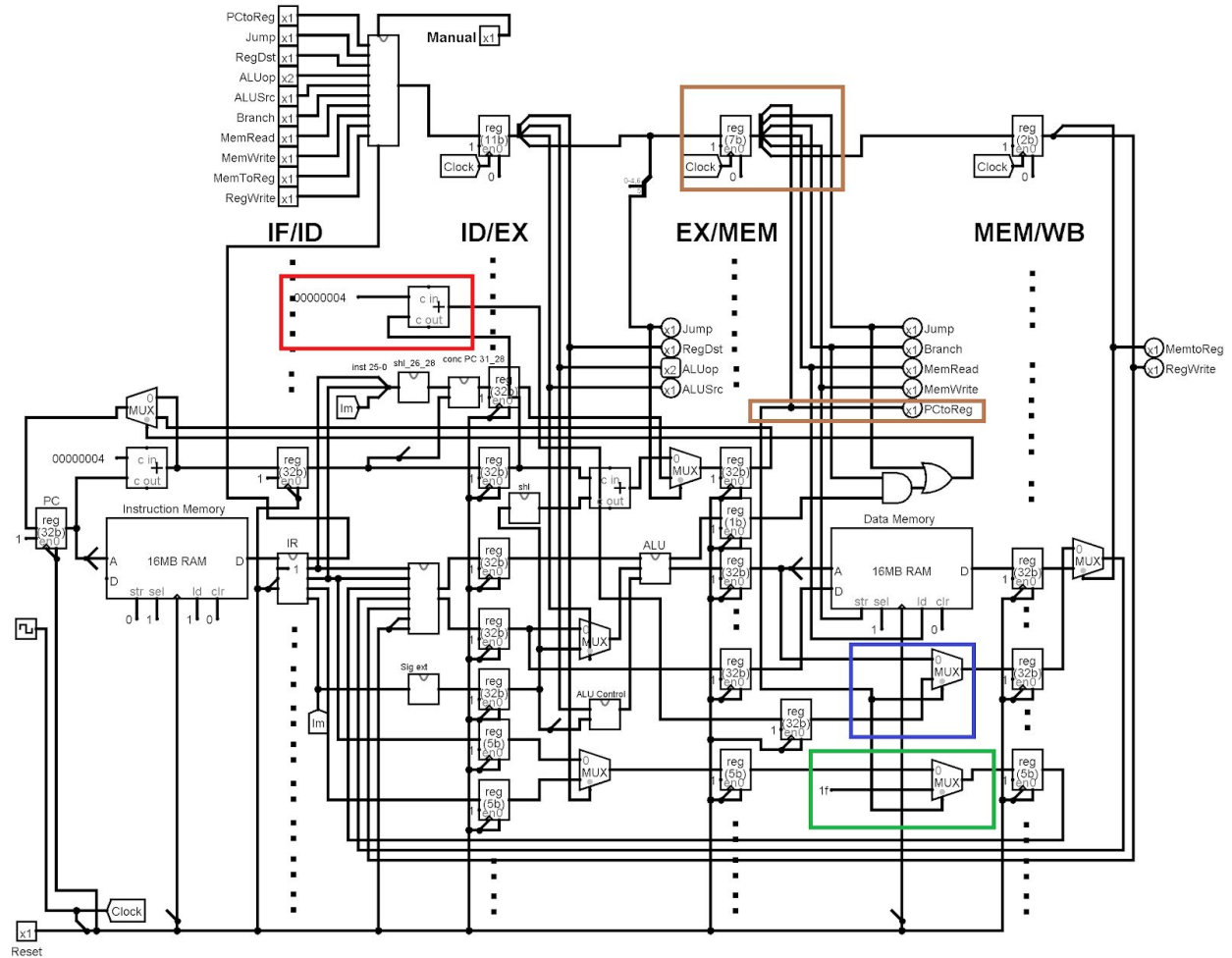

As alterações seguem a mesma lógica das versões anteriores. Os sinais de controle ficaram:

Ciclo 0: RegDst, ALUop = 10

Ciclo 1: RegWrite, ALUop = 00

Ciclo 2: RegDst, ALUop = 10, RegWrite

Ciclo 3: RegDst, ALUop = 10


3. Implementação da BLEZ


BLEZ -- *Branch on less than or equal to zero*

Description:	Branches if the register is less than or equal to zero
Operation:	if $Ss \leq 0$ advance_pc (offset $\ll 2$); else advance_pc (4);
Syntax:	blez Ss , offset
Encoding:	0001 10ss sss0 0000 1111 1111 1111 1111

3.1 Alterações no monociclo:

Bloco Operativo

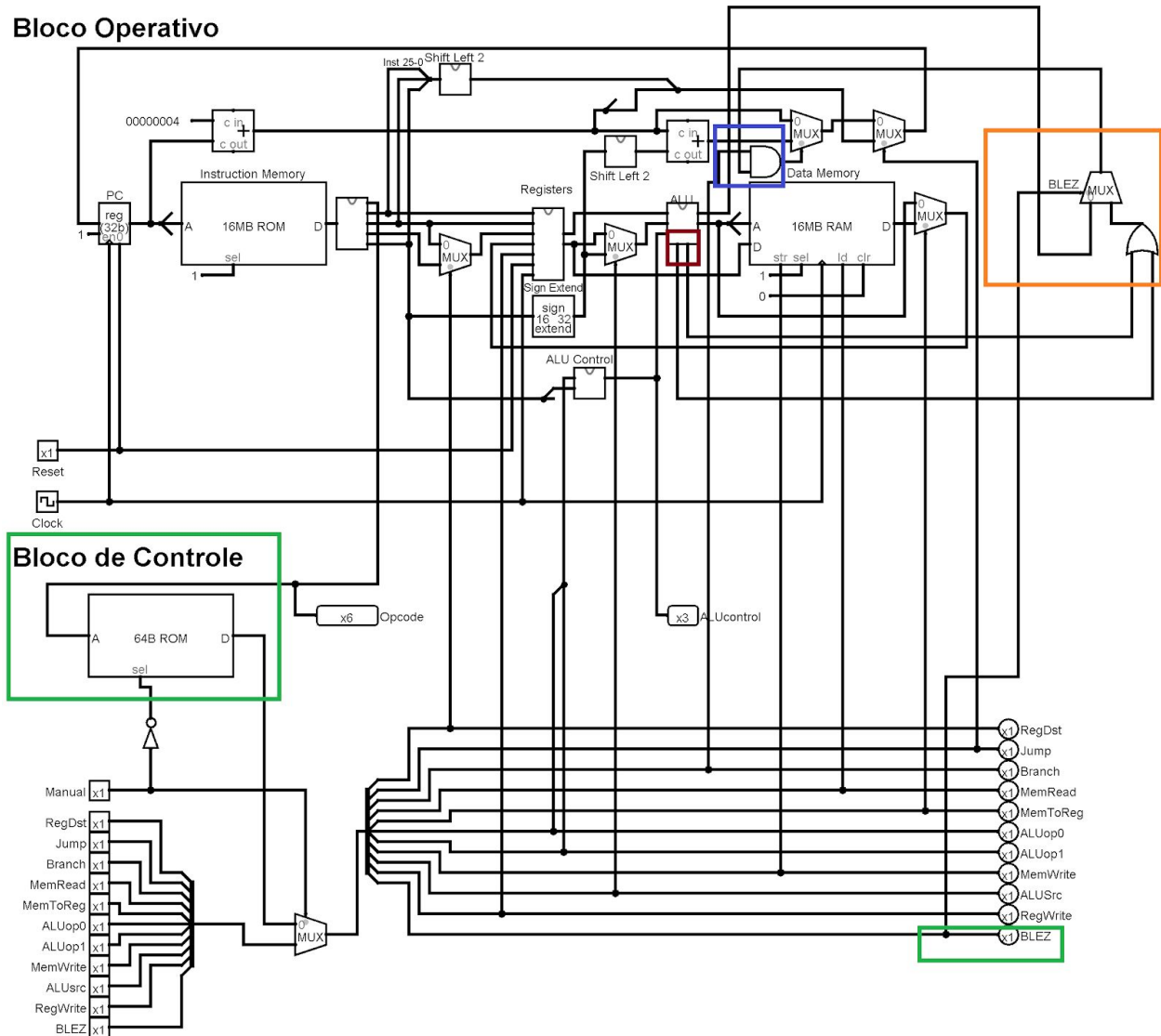


 

Foram adicionados um mux e uma porta OR. Além disso foram criados dois novos sinais saindo da ALU, NegBLEZ e Zero BLEZ. Quando da execução do BLEZ esses novos sinais contornam a lógica da ALU e propagam a informação de se o que o banco de registradores a entrega é negativo ou zero. Esses sinais são ligados a nova porta OR, que está ligada em um novo mux. Esse mux é selecionado pelo sinal de BLEZ, também novo, que é ligado quando da execução da instrução. Todos os outros sinais são idênticos ao de BEQ, de modo que aproveitamos a lógica desta instrução fazendo com que o novo sinal de negativo(negBLEZ) atuasse analogamente ao de zero usado pela BEQ.

3.2 Alterações no multiciclo:

Bloco Operativo

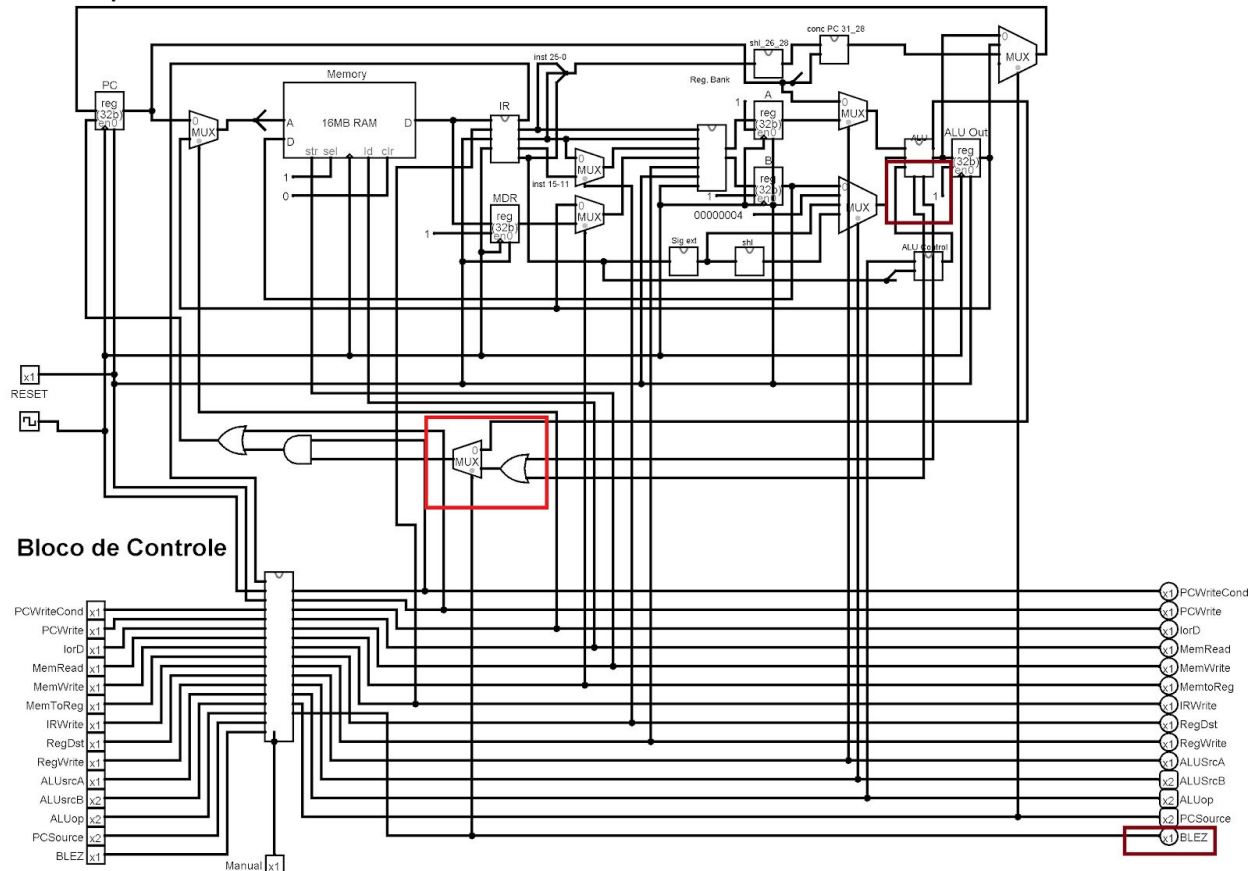

As alterações seguem a mesma lógica da versão monociclo.


Os sinais de controle ficam:

Ciclo 0: ALUSrcB = 11, ALUOp = 00, PCSource = 00, BLEZ = 0

Ciclo 1: PCWriteCond, ALUSrcA, ALUOp = 01, PCSource = 01, BLEZ = 1

Ciclo 2: PCWrite, MemRead, IRWrite, ALUSrcB = 01, ALUOp = 00, PCSource = 00, BLEZ=0

3.3 Alterações na versão pipeline:

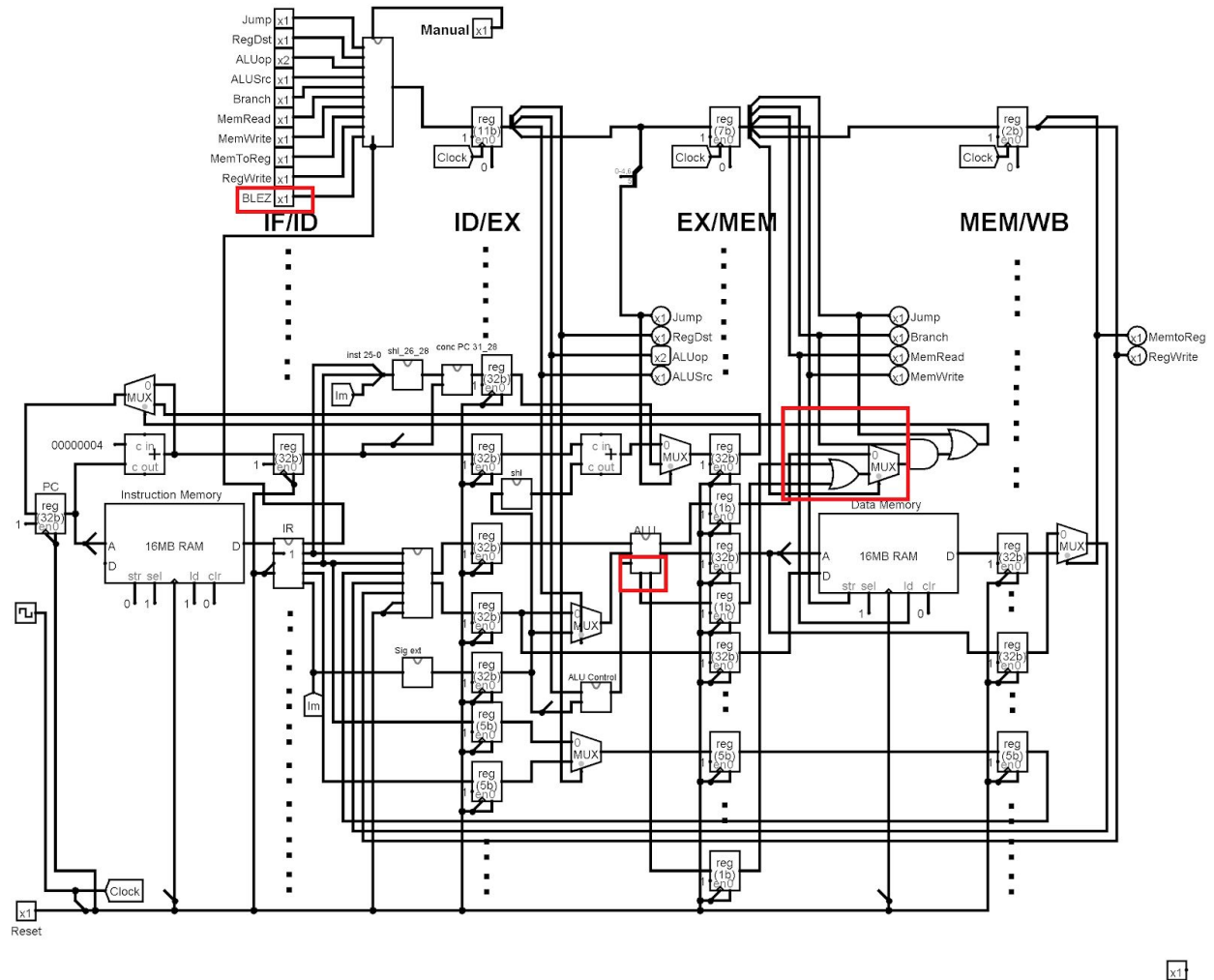

Ciclo 0: RegDst, ALUOp = 10, memToReg, RegWrite

Ciclo 1: RegDst, ALUOp = 10, RegWrite

Ciclo 2: ALUOp = 10, RegWrite

Ciclo 3: RegDst, ALUOp = 10, Branch, RegWrite


4. Implementação da SRA

SRA -- Shift right arithmetic

Description:	Shifts a register value right by the shift amount (shamt) and places the value in the destination register. The sign bit is shifted in.
Operation:	$Sd = St \gg h$; advance_pc (4);
Syntax:	sra Sd, St, h
Encoding:	0000 00-- ---t tttt dddd dhhh hh00 0011

4.1 Alterações no monociclo:

Bloco Operativo

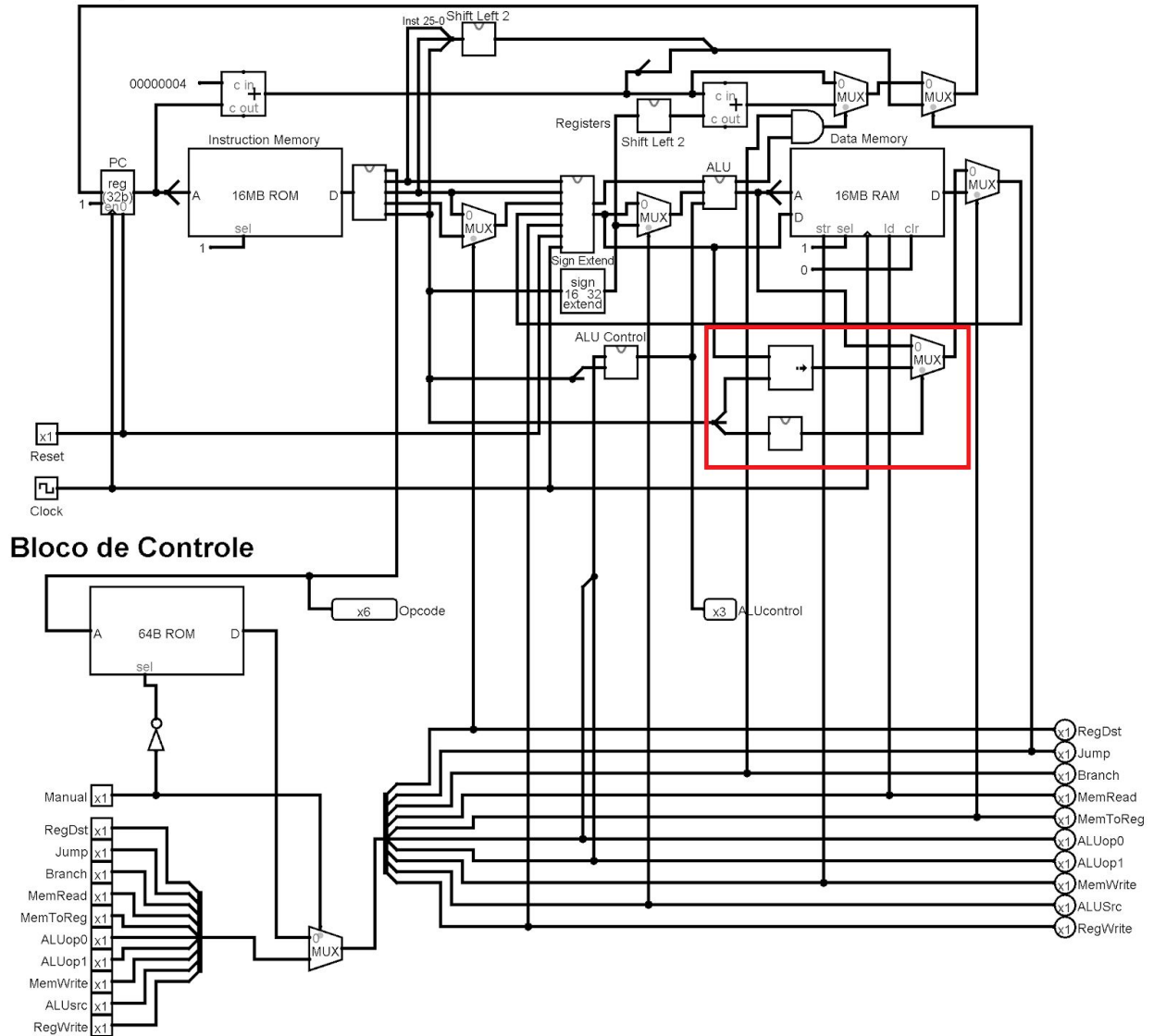



Foram adicionados um comparador e um shifter para a direita, além de um mux para controle. Para o controle deste mux não foi necessário qualquer mudança no bloco de

controle, como era de se esperar visto que o *opcode* da instrução SRA é o mesmo da instrução *add* implementada originalmente. O mux é controlado pelo resultado da comparação do comparador, que compara o *funct* das instruções lidas com o *funct* da instrução SRA("hardcoded"). Quando este vale 1, o mux propaga para o banco de registradores o valor shiftado do segundo registrador, conforme a especificação. A quantidade de bits que devem ser shiftados é extraída do código da instrução com o auxílio de um splitter.

4.1 Alterações no multiciclo e pipeline:

Bloco Operativo

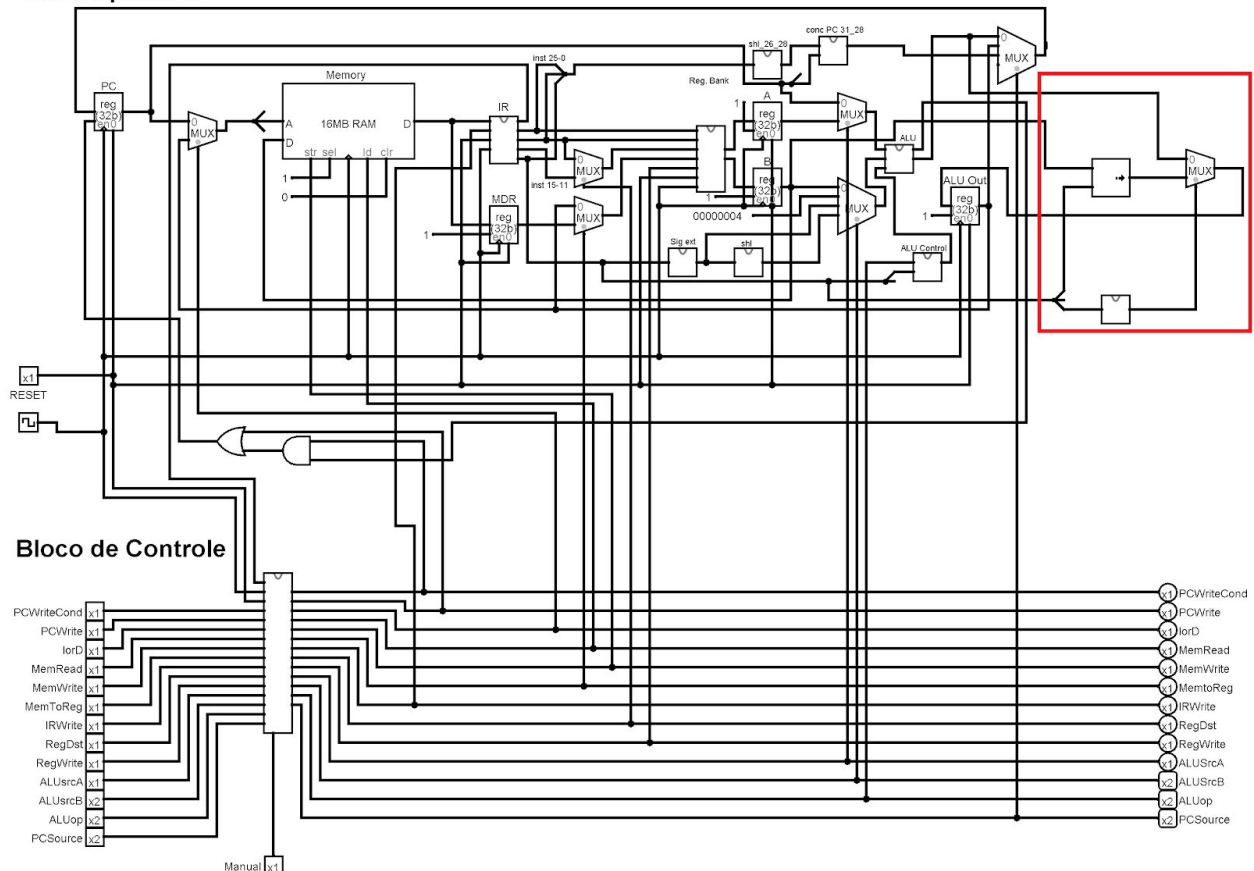

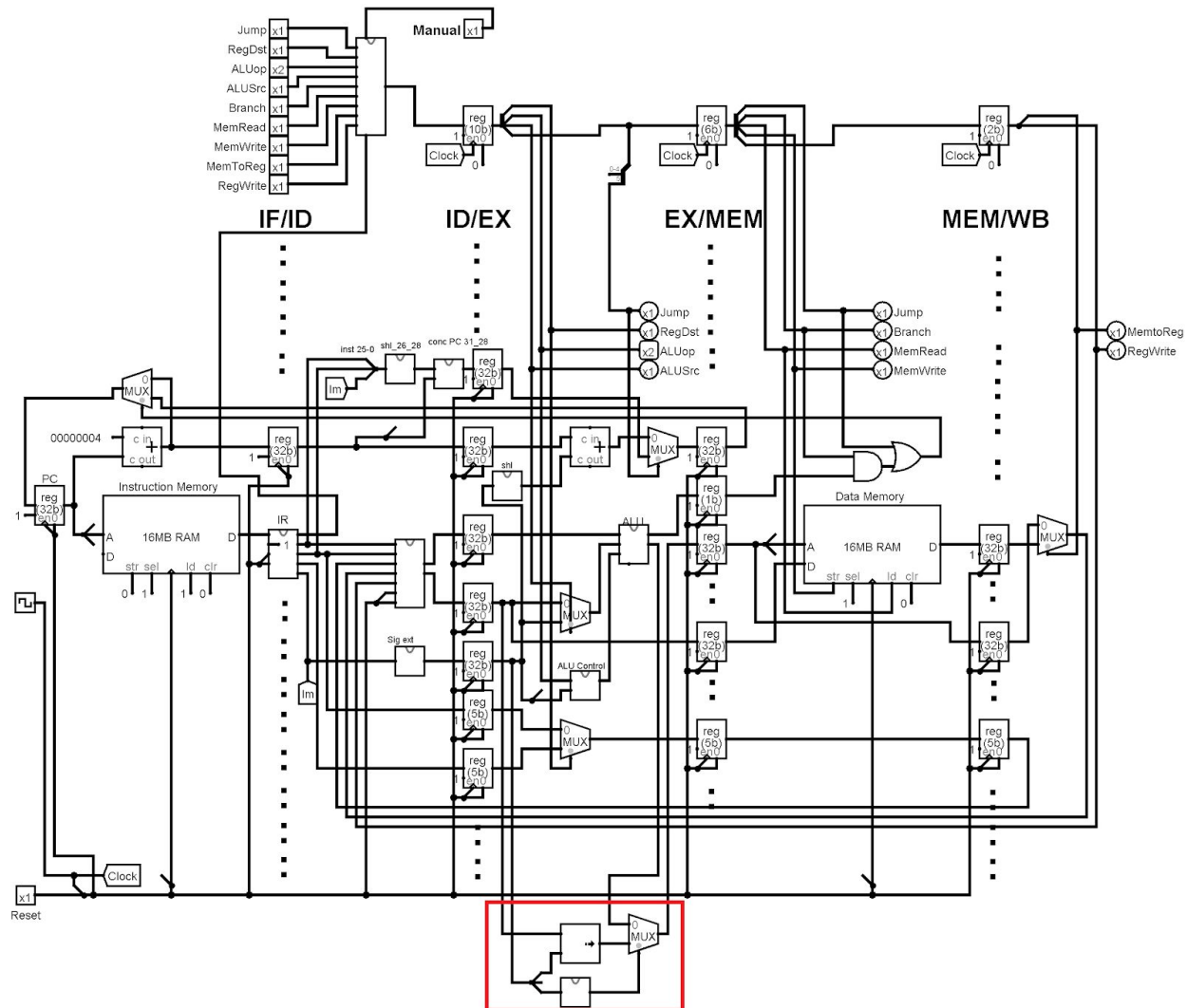

As alterações seguem a mesma lógica das da versão multiciclo. A instrução SRA se mostrou mais simples graças ao fato de que possui o mesmo *opcode* de instruções já implementadas, permitindo que a implementássemos sem mexer na parte de controle exceto pelo uso do comparador e mux já explorados. Os sinais de controle são, portanto, todos os mesmos de outras instruções com o mesmo *opcode*, como a ADD.